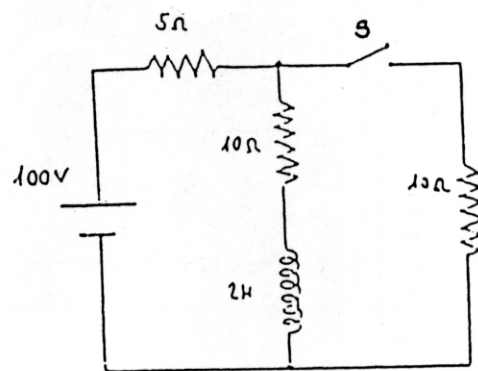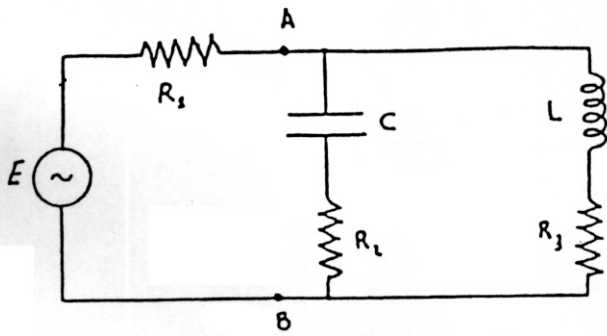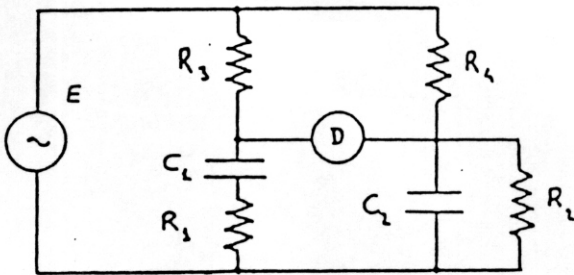Problema 2

Problema 3
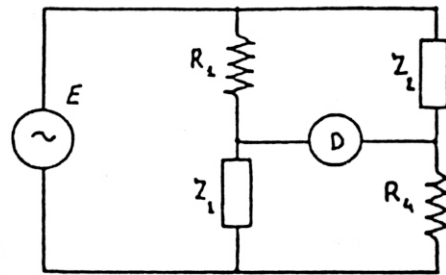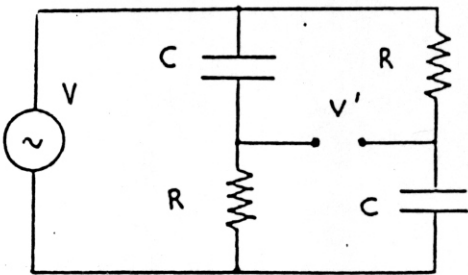

Problema 5

Problems 9
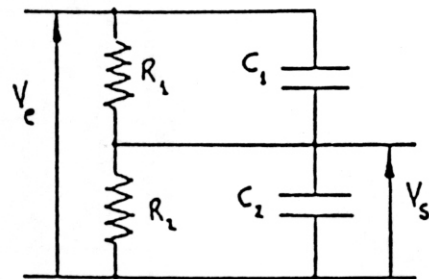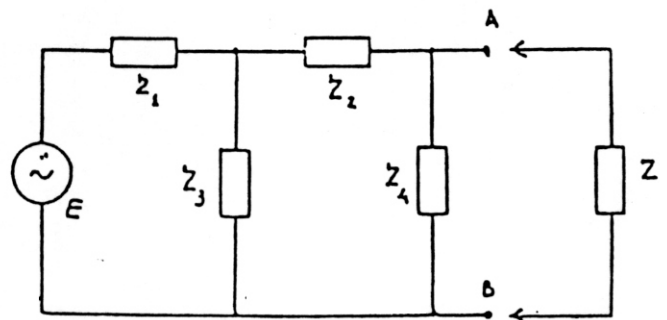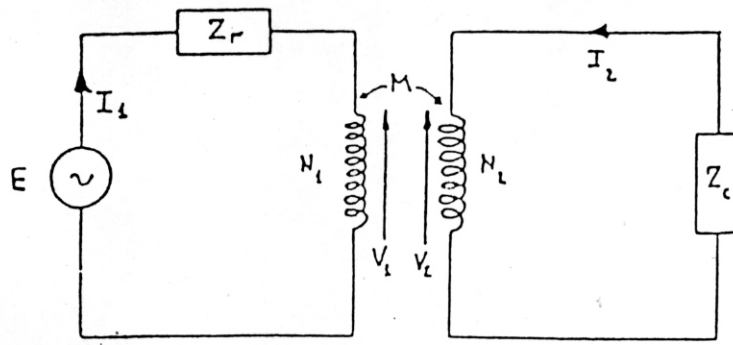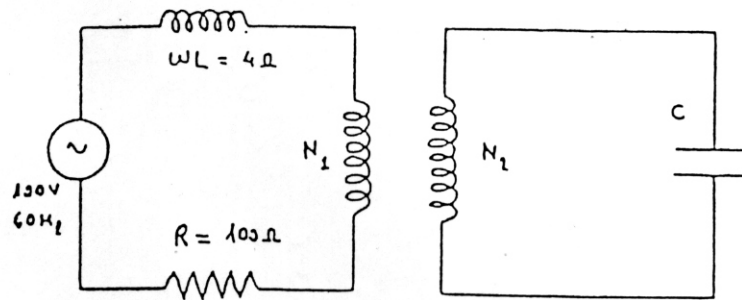

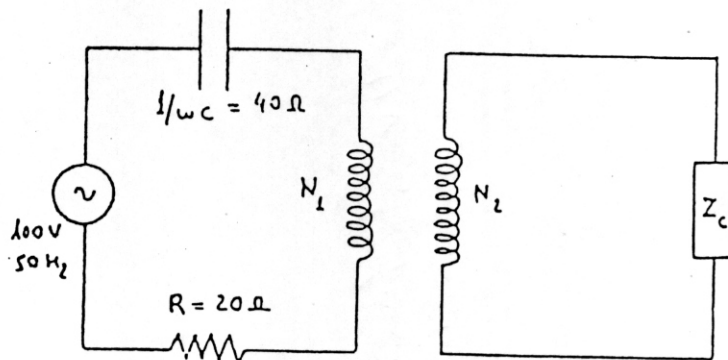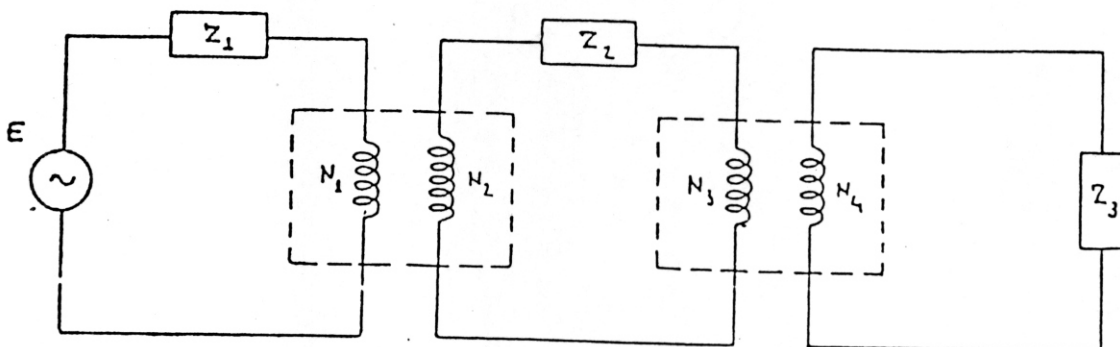Problems 10

Problems 11

Problems 12

Problems 13

Problems 14

Problem 16

Z_r

I_1

M

I_2

E

N_1 N_2

Z_c

V_1 V_2

Problem 17

$\omega L = 4\,\Omega$

N_1 N_2

C

$130V$
$60 H_z$

$R = 100\,\Omega$

$N_1 = 50$
$N_2 = 250$

Problem 18

$1/\omega C = 40\,\Omega$

N_1 N_2

Z_c

$100V$
$50 H_z$

$R = 20\,\Omega$

$N_1 = 50$
$N_2 = 100$

Problem 19

Z_1 Z_2

E

N_1 N_2 N_3 N_4

Z_3